

Napęd pozycyjny z koderem bezwzględnym


Zadanie

Utworzenie VI, który ustawia napęd w zadanej pozycji

Tabela połączonych styków dla kolejnych stabilnych pozycji kodera

Biały	Czarny	Niebieski	Czerwony	Brązowy	Zielony
x	x			x	x
	x			x	x
x	x			x	
	x			x	
x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	
	x	x	x	x	
x	x		x	x	x
	x		x	x	x
x	x		x	x	
	x		x	x	
x	x	x		x	x
	x	x		x	x
x	x	x		x	
	x	x		x	

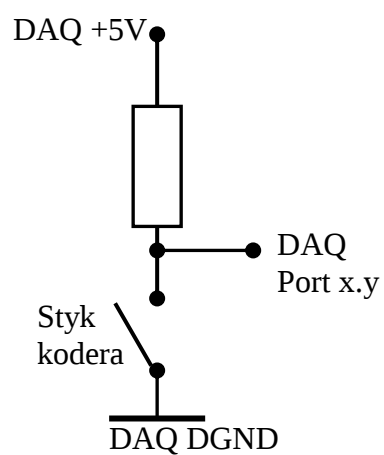Każdy styk kodera połączony jest z kartą DAQ według poniższego schematu.



Silnik DC jest odłączony według schematu.

